

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт кибернетики Кафедра Общей информатики

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5 «Построение комбинационных схем, реализующих СДНФ и СКНФ заданной логической функции от 4-х переменных» по дисциплине «ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы ИК	Антонов А. Д.		
Принял доцент кафедры обще	й информатики	Норица В. М.	
Лабораторные работы выполнены	«16» октября 2020 г.	(подпись студента)	
«Зачтено»	«16» октября 2020 г.	(подпись руководителя)	

Москва 2020

Содержание

1.	Постановка задачи и персональный вариант	3
2.	Восстановленная таблица истинности	4
3.	Формулы СДНФ и СКНФ	5
4.	Схемы, реализующие СДНФ и СКНФ в общем логическом базисе	6
5.	Выводы	8
6.	Список информационных источников	8

1. Постановка задачи и персональный вариант

В соответствии с вариантом дана логическая функция от четырех переменных, заданная в 16-теричной векторной форме: F (a, b, c, d) = $B49F_{16}$. Восстановить таблицу истинности. Записать формулы СДНФ и СКНФ. Построить комбинационные схемы СДНФ и СКНФ в лабораторном комплексе, используя общий логический базис. Протестировать работу схем и убедиться в их правильности. Подготовить отчет о проделанной работе и защитить ее.

2. Восстановленная таблица истинности

Преобразуем число в двоичную запись: $1011\ 0100\ 1001\ 1111_2$ — это будет столбцом логической функции, который необходим для восстановления полной таблицы истинности (см. Таблица I).

Таблица 1: Таблица истинности для F

a	b	c	d	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

3. Формулы СДНФ и СКНФ

Запишем формулу СДНФ, для чего рассмотрим наборы значений переменных, на которых функция равна единице. Для каждого набора отвечаем на вопрос: каким образом при помощи конъюнкции переменных, принимающих значения из данного набора, можно получить единичное значения функции? Очевидно, что переменные, равные нулю, надо взять с отрицанием, а переменные, равные единице, без отрицания. В результате мы получим множество совершенных конъюнкций, объединив которые через дизъюнкцию образуем формулу СДНФ.

$$F_{c,\text{дн},\varphi} = \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \cdot \overline{d} + \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot c \cdot \overline{d} + \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot c \cdot d + \overline{a} \cdot b \cdot \overline{c} \cdot d + a \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \cdot \overline{d} + a \cdot \overline{b} \cdot c \cdot d + a \cdot b \cdot \overline{c} \cdot \overline{d} + a \cdot b \cdot \overline{c} \cdot \overline{d} + a \cdot b \cdot \overline{c} \cdot \overline{d} + a \cdot b \cdot c \cdot \overline{d}$$

$$(1)$$

Запишем формулу СКНФ, для чего рассмотрим наборы значений переменных, на которых функция равна нулю. Для каждого набора отвечаем на вопрос: каким образом при помощи дизъюнкции переменных, принимающих значения из данного набора, можно получить нулевое значения функции? Очевидно, что переменные, равные единице, надо взять с отрицанием, а переменные, равные нулю, без отрицания. В результате мы получим множество совершенных дизъюнкций, объединив которые через конъюнкцию образуем формулу СКНФ.

$$F_{\text{CKH}\Phi} = \left(a + b + c + \overline{d}\right) \cdot \left(a + \overline{b} + c + d\right) \cdot \left(a + \overline{b} + \overline{c} + d\right) \cdot \left(a + \overline{b} + \overline{c} + \overline{d}\right) \cdot \left(\overline{a} + b + c + \overline{d}\right) \cdot \left(\overline{a} + b + \overline{c} + d\right) \tag{2}$$

4. Схемы, реализующие СДНФ и СКНФ в общем логическом базисе

Построим в лабораторном комплексе комбинационные схемы, реализующие СДНФ и СКНФ рассматриваемой функции в общем логическом базисе, протестируем их работу и убедимся в их правильности (Рис. 1, Рис.2).

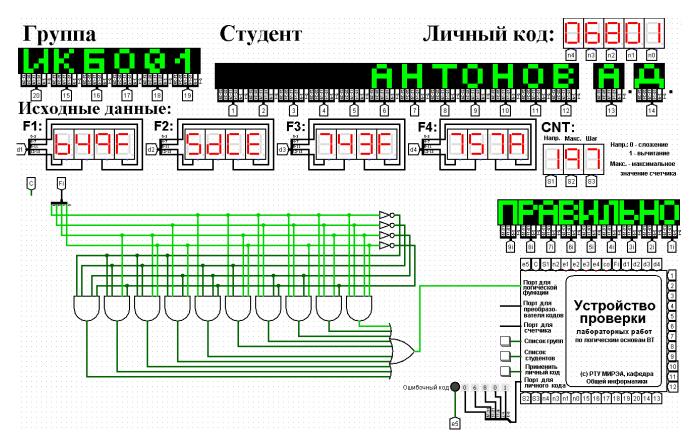


Рис. 1 Тестирование схемы СДНФ

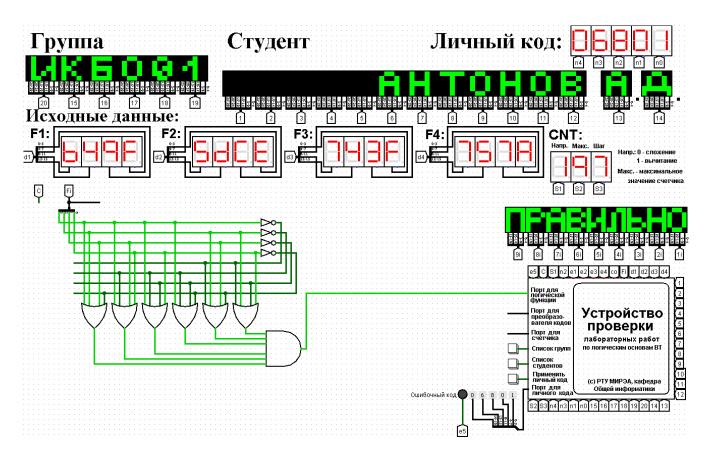


Рис.2. Тестирование схемы СКНФ

Тестирование показало, что все схемы работают правильно.

Выводы

В ходе работы были найдены формулы СДНФ и СКНФ от заданной функции, по которым были построены схемы СДНФ и СКНФ в среде схемотехнического моделирования Logisim, прошедшие тестирование.

Список информационных источников

- 1. Смирнов С.С, Д.А. Карпов Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов М., МИРЭА Российский технологический университет, 2020. 102 с.
- 2. Программа построения и моделирования логических схем Logisim. http://www.cburch.com/logisim/
- 3. Справочная система программы Logisim. Устанавливается вместе с программой. Также доступно: http://www.cburch.com/logisim/ru/docs.html
- 4. Описание библиотеки элементов Logisim. Устанавливается вместе с программой. Также доступно: http://www.cburch.com/logisim/ru/docs.html